

Elektronischer Verpolungsschutz für iSpindel

Beschreibung für einen **elektronischen Verpolungsschutz** für iSpindeln mit Batteriehalter für ungeschützte 18650 Li-Ion Akkus:

Da die Batteriehalter für ungeschützte 18650 Li-Ion Akkus über keinen mechanischen Verpolungsschutz verfügen, wurde eine elektronische Lösung gesucht.

Getestete Lösung ist ein zwischen Akku und Lademodul geschalteter N-CH MOSFET Transistor. Der Transistor ist preislich attraktiv und kann obwohl SMD, aufgrund seiner Größe, gut händisch verlötet werden.

Der verwendete Transistor ist ein N-LogL MOSFET IRLR8726PbF im TO-252AA Gehäuse mit einem Innenwiderstand R_{DS} von nur 0,0058 Ohm.

Die V_{Gsth} (Gate-Source Threshold Voltage) liegt zwischen 1,35 und 2,35V und kann aufgrund der niedrigen Akku Spannung direkt angesteuert werden.


Im Sleep-Modus liegt der Spannungsverlust bei 0 mV und im Config Modus bei 2,3mV, also vernachlässigbar und die Akkulaufzeit bleibt unverändert.

Wenn jemand auf die Idee kommt, bei verkehrt eingelegtem Akku und ausgeschalteter iSpindel das Lademodul zu aktivieren, würde der Akku über den Transistor mit ca. 100 mA komplett entladen werden (Tiefentladung). Ohne Verpolungsschutz wäre die iSpindel zu diesem Zeitpunkt bereits defekt. Aus Platzproblemen und um für die Selbstbauer die Assemblierung nicht zu verkomplizieren (zusätzliche Bauteile), wurde dieses Manko belassen.

iSpindel Messungen Verpolungsschutz:

iSpindel:	Ohne Schutz	IRLR8726PbF Stromfluss - <> D	IRLR8726PbF Spannung DS	IRLR8726PbF Spannung GS (B- <> B+)	IRLR8726PbF Spannung BT1
Ausgeschaltet	2,5 μ A	2,5 μ A	0,0 mV	3,53 V	3,53 V
On - Sleep	0,17 mA	0,17 mA	0,0 mV	3,53 V	3,53 V
Config ohne Zugriff	77,7 mA	77,7 mA	1,9 mV	3,53 V	3,53 V
Ladung (On-Sleep)	-187 mA	-187 mA	-3,7 mV	3,70 V	3,62 V
Verpolung (On/Off)		0,x μ A	-3,24 V	-0,6 mV	-3,53 V
Verpolung + USB>TP4056 (Off)		-105 mA	-5,49 V	2,18 V	-3,53 V
Verpolung + USB>TP4056 (On)		- 0,5 μ A	-4,9 V	1,37 V	-3,53 V

Schaltplanauszug:

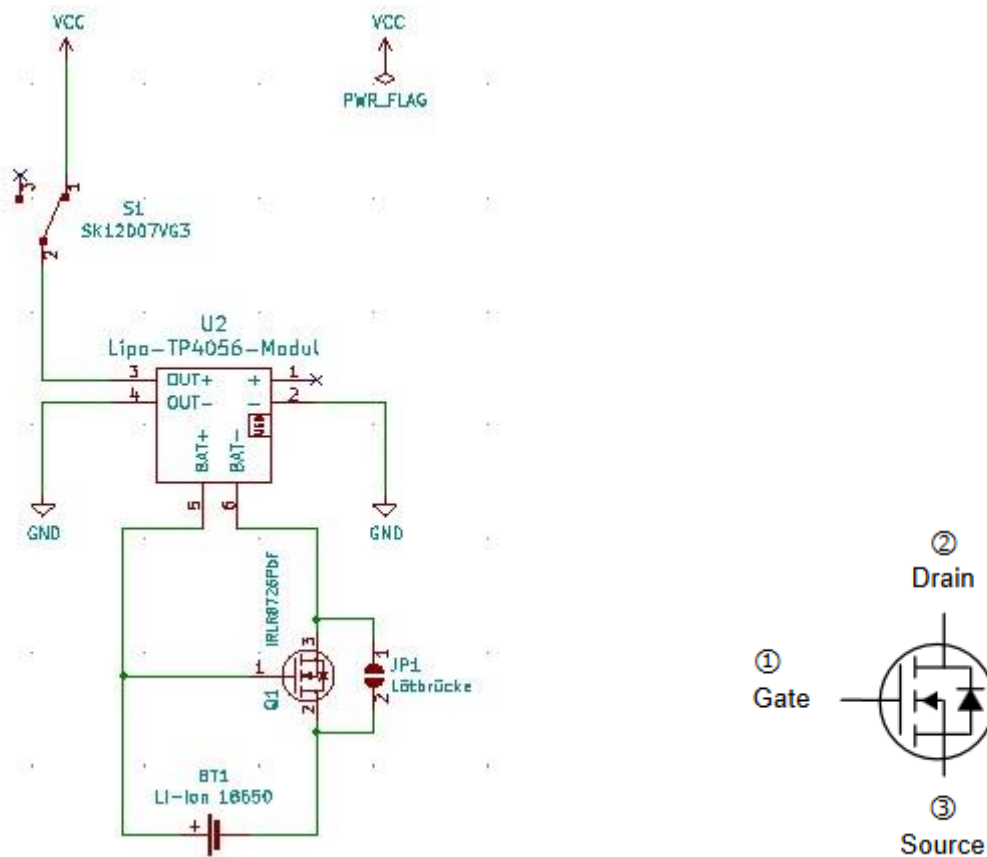

Der N-Kanal-MOSFET leitet, wenn das Gate um V_{Gsth} positiver als die Source wird. Beim Anlegen einer korrekt gepolten Spannung am Eingang leitet erst mal die Bulk-Diode, so dass an der Source die Eingangsspannung ankommt. Weil die Spannung an der Source nun negativer ist als V_{Gsth} , leitet der MOSFET, und dem Strom steht nur noch der kleine Kanalwiderstand im Weg.

Beim Anlegen einer „verpolten“ positiven Spannung sperrt die Bulk-Diode und der MOSFET kommt nicht in den leitenden Zustand.

Alternative N-LogL MOSFET Transistoren:

IRLR8743PbF R_{DS} 0,0031 Ohm im SOT-252AA Gehäuse

IRLR3103PbF R_{DS} 0,019 Ohm im SOT-252AA Gehäuse

IRLL024NTRPbF R_{DS} 0,065 Ohm im SOT-223 Gehäuse

Das Ergebnis ist die iSpindel „hobipivo PCB v2.0“ Platine.